
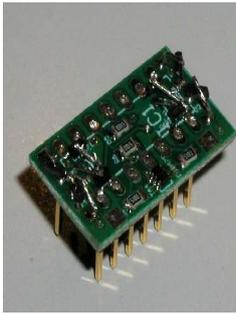


## Patches zu V2:

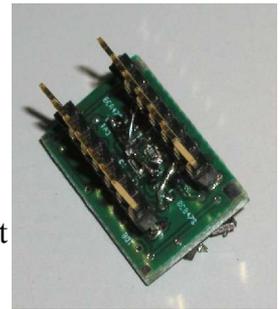

Auf Nachfrage in diesen Elektronik-Newsgruppen stellte sich heraus, dass es kein besseres pinkompatibles Transistorpaerchen als das BC847S gibt. Vorgeschlagen als Einzeltransistor wurde u.a. der BFS17, der auch gut und guenstig zu haben ist. Ergo wurden auf einer Platine die vier BC847S im Signalpfad durch je zwei BFS17 ersetzt und vorsichtshalber wurden die 1N4148 gleich mit durch BAT68-6/halbe ersetzt– und dieser Patch war die Hoelle!



Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen: Das Gepatchte Replacement (V2) sieht fast genau so aus wie das Original (um+2dBm nach oben geschoben) und wesentlich besser der erste Versuch (V1):

